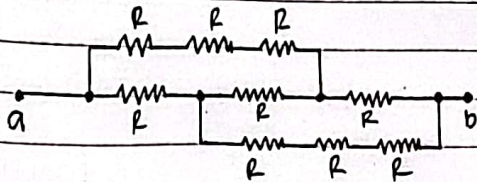


Nama : Nadiyah Safitri

NPM : 2013022046

Kelas : B

1. Perhatikan Gambar




Jika $R = 5 \text{ ohm}$ dan terpasang seperti pada Gambar diatas, hitung

a. Hambatan Pengganti

b. Jika $V_{ab} = 10 \text{ Volt}$ bagaimana arus pada setiap hambatan pada rangkaian diatas ?

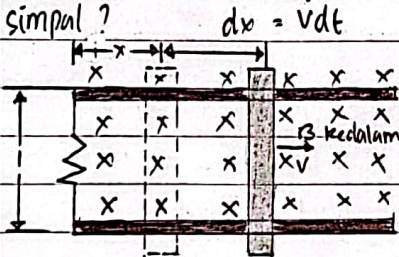2. Perhatikan Gambar rangkaian multsimpal dibawah ini ! Bagaimana arus mengalir pada setiap simpal ?




Jelaskan bagaimana arus bisa mengalir pada kumparan ?

Gambarkan arah arus pada kumparan tersebut ! Jika

medan magnet 20 tesla , kecepatan gerakan kawat 10 m/s ,


Jauh gerakan kawat (l) = 15 m , dan hambatan yang terpasang 10 ohm . Berapa besarnya arus dalam kumparan tersebut.

3. Perhatikan Gambar

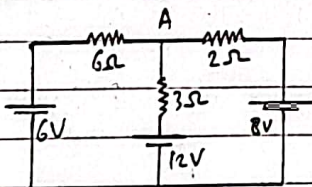


Hitung arus listrik pada setiap hambatan

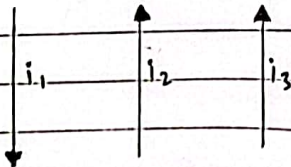4. Gambar gaya-gaya yang dialami oleh masing-masing kawat berikut ini, jika arus i dan jarak sama besar, kemana arah gerakan kawat 1, 2 dan 3 ?



Penyelesaian:

1. Bentuk sederhana:

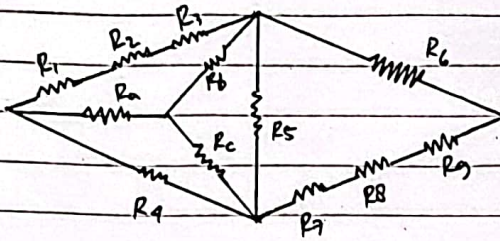

$$\rightarrow R_a = \frac{(R_1 + R_2 + R_3) R_4}{(R_1 + R_2 + R_3) + R_4 + R_5} = \frac{75}{25} = 3 \text{ ohm}$$

$$\rightarrow R_b = \frac{(R_1 + R_2 + R_3) \cdot R_5}{(R_1 + R_2 + R_3) + R_4 + R_5} = \frac{75}{25} = 3 \text{ ohm}$$

$$\rightarrow R_c = \frac{R_4 \cdot R_5}{(R_1 + R_2 + R_3) + R_4 + R_5} = \frac{25}{25} = 1 \text{ ohm}$$

$$R_{b6} = R_b + R_6 = 3 + 5 = 8 \Omega$$

$$R_{c789} = R_c + R_7 + R_8 + R_9 = 1 + 15 = 16 \Omega$$

$$\frac{1}{R_{p1}} = \frac{1}{R_{b6}} + \frac{1}{R_{c789}} = \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = \frac{2+1}{16}$$

$$\frac{1}{R_{p1}} = \frac{3}{16}$$


$$R_{p1} = \frac{16}{3}$$

$$R_{total} = R_a + R_{p1}$$

$$= 3 + \frac{16}{3} = \frac{9+16}{3} = \frac{25}{3} = 8,3 \Omega$$

$$b. I = \frac{V}{R_{total}} = \frac{10}{8,3} = 2,1 \text{ A}$$

3.

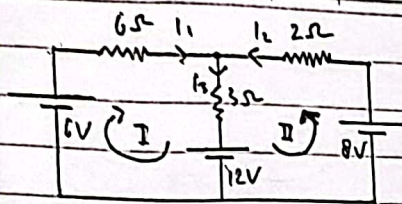

Jawab :

$$I_3 = I_1 + I_2$$

loop I

$$\Sigma +E + \Sigma + IR = 0$$

$$-E_1 + E_2 + 6I_1 + 3I_3 = 0$$

$$-6 + 12 + 6I_1 + 3I_1 + 3I_2 = 0$$

$$9I_1 + 3I_2 + 6 = 0 \quad \dots \text{Pers (1)}$$

loop II

$$\Sigma +E + \Sigma + IR = 0$$

$$-E_3 + E_2 + 2I_2 + 3I_3 = 0$$

$$-8 + 12 + 2I_2 + 3I_1 + 3I_2 = 0$$

$$4 + 5I_2 + 3I_1 = 0 \quad \dots \text{Pers (2)}$$

→ elim pers (1) dan pers (2)

$$\begin{array}{r|l} 9I_1 + 3I_2 + 6 = 0 & \times 1 \\ 3I_1 + 5I_2 + 4 = 0 & \times 3 \end{array} \quad \begin{array}{l} 9I_1 + 3I_2 + 6 = 0 \\ 9I_1 + 15I_2 + 12 = 0 \\ \hline -12I_2 - 6 = 0 \\ -12I_2 = 6 \\ I_2 = \frac{6}{-12} = -0,5 \text{ A} \end{array}$$

→ Substitusi

$$3I_1 + 5I_2 + 4 = 0$$

$$3I_1 + 5(-0,5) + 4 = 0$$

$$3I_1 + (-2,5) + 4 = 0$$

$$3I_1 = -1,5$$

$$I_1 = \frac{-1,5}{3} = -0,5 \text{ A}$$

→ Substitusi

$$I_3 = I_1 + I_2$$

$$= -0,5 + (-0,5)$$


$$= -1 \text{ A}$$

$$\therefore I_1 = 0,5 \text{ A}$$

$$I_2 = 0,5 \text{ A}$$

$$I_3 = 1 \text{ A}$$

4.

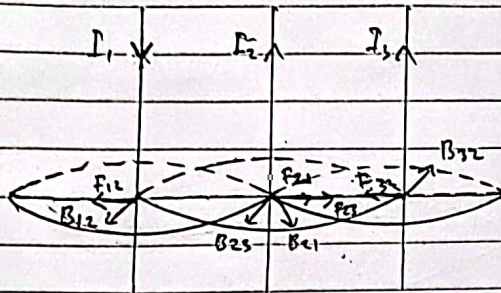

2. $\Sigma = BLV \sin \theta$
 $= 20 \cdot 15 \cdot 10 \sin 90^\circ$
 $= 3000 \text{ V}$

$I = \frac{\Sigma}{R} = \frac{3000}{10} = 300 \text{ A}$

I mengalir dari Q ke P sesuai kardah tangan kanan

