

UAS

1.) Perhatikan Gambar!




Jika $R = 5 \text{ ohm}$ dan terpasang seperti gambar diatas, hitung:

a.) Hambatan pengganti

b.) Jika $V_{ab} = 10 \text{ Volt}$ bagaimana arus pada setiap hambatan pada rangkaian diatas?

Jawab.

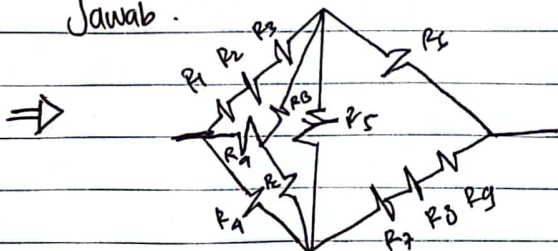

$$R_a = \frac{(R_1 + R_2 + R_3)(R_4)}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}$$

$$R_b = \frac{(R_1 + R_2 + R_3)(R_5)}{R_1 + R_2 + R_3 + R_5}$$

$$R_c = \frac{R_4 \cdot R_5}{R_4 + R_5}$$

$$R_a = \frac{(15)(5)}{20}$$



$$R_b = \frac{(15)(5)}{5+5+5+5}$$

$$= \frac{5 \cdot 5}{5+5}$$

$$R_a = \frac{75}{20} = 3,75 \Omega$$

$$R_b = \frac{75}{20} = 3,75 \Omega$$

$$= \frac{25}{10} = 2,5 \Omega$$

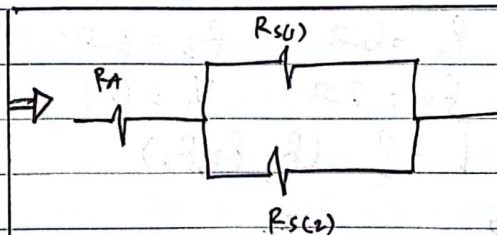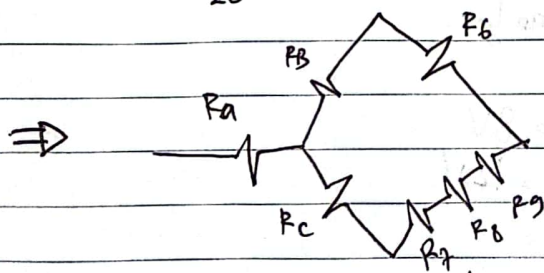

$$\begin{aligned} R_{s(1)} &= R_b + R_c \\ &= (3,75) + (2,5) \\ &= 6,25 \Omega \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} R_{s(2)} &= R_c + R_7 + R_8 + R_9 \\ &= 2,5 + 5 + 5 + 5 \\ &= 17,5 \Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{R_p} &= \frac{1}{R_{s(1)}} + \frac{1}{R_{s(2)}} \\ &= \frac{1}{6,25} + \frac{1}{17,5} \end{aligned}$$

$$\frac{1}{R_p} = \frac{2 + 1}{17,5}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{R_p} &= \frac{3}{17,5} \\ R_p &= \frac{17,5}{3} \end{aligned}$$

$$R_p = 5,83 \Omega$$

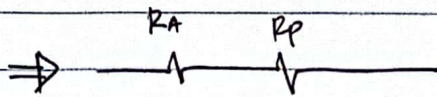

$$R_s = R_A + R_P$$

$$R_s = 3,75 \Omega + 5,83 \Omega$$

$$R_s = 9,58 \Omega$$

a) Jadi, hambatan pengganti pada gambar diatas adalah $9,58 \Omega$

b) $R_s = 9,58 \Omega$

$$V_{ab} = 10 \text{ Volt}$$

$$\text{ditanya : } I = ?$$


Jawab

$$I = \frac{V_{ab}}{R_s}$$

$$I = \frac{10 \text{ V}}{9,58 \Omega}$$

$$I = 1,04 \text{ A}$$

3.) Perhatikan Gambar!

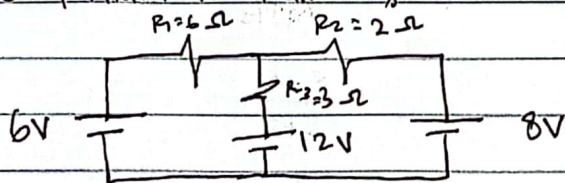

Hitung arus listrik pada setiap hambatan!

Jawab.

Diketahui : $R_1 = 6 \Omega$

$R_3 = 3 \Omega$

$V_3 = 8 \text{ V}$


$R_2 = 2 \Omega$

$V_1 = 6 \text{ V}$

$V_2 = 12 \text{ V}$

Ditanya : $I = ? (R_1, R_2, R_3)$

Jawab.

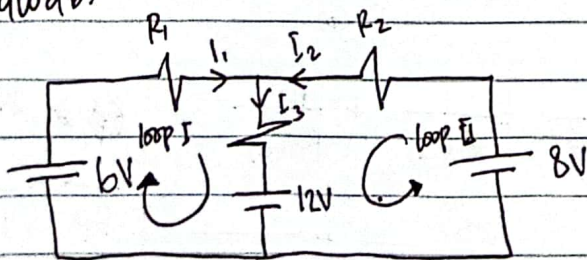

$$I_3 = I_1 + I_2 \quad (1)$$

loop 1

$$\sum \mathcal{E} + \sum IR = 0$$

$$(-\mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2) + (I_1 R_1 + I_3 R_3) = 0$$

$$(-6 + 12) + (I_1 \cdot 6 + I_3 \cdot 3) = 0$$

$$6 + 6I_1 + 3I_3 = 0$$

$$6I_1 + 3I_3 = -6 \quad (2)$$

loop 2

$$\sum \mathcal{E} + \sum IR = 0$$

$$(-\mathcal{E}_3 + \mathcal{E}_2) + (I_3 R_3 + I_2 R_2) = 0$$

$$(-8 + 12) + (I_3 \cdot 3 + I_2 \cdot 2) = 0$$

$$4 + 3I_3 + 2I_2 = 0$$

$$3I_3 + 2I_2 = -4 \quad (3)$$

Masukan Persamaan 1 ke Persamaan 2

$$6I_1 + 3I_3 = -6$$

$$6I_1 + 3(I_1 + I_2) = -6$$

$$6I_1 + 3I_1 + 3I_2 = -6$$

$$9I_1 + 3I_2 = -6 \quad (4)$$

Masukan Pers 1 ke Persamaan 3.

$$3I_3 + 2I_2 = -4$$

$$3(I_1 + I_2) + 2I_2 = -4$$

$$3I_1 + 3I_2 + 2I_2 = -4$$

$$3I_1 + 5I_2 = -4 \quad (5)$$

Substitusikan Persamaan 4 dan 5

$$9I_1 + 3I_2 = -6 \quad \times 5 \quad 45I_1 + 15I_2 = -30$$

$$3I_1 + 5I_2 = -4 \quad \times 3 \quad 9I_1 + 15I_2 = -12$$

$$36I_1 = -18$$

$$I_1 = -\frac{18}{36}$$

$$I_1 = -0,5 \text{ A}$$

Masukan I_1 ke persamaan 4.

$$9I_1 + 3I_2 = -6$$

$$9(-0,5) + 3I_2 = -6$$

$$-4,5 + 3I_2 = -6$$

$$3I_2 = -6 + 4,5$$

$$3I_2 = -1,5$$

$$I_2 = -\frac{1,5}{3}$$

$$I_2 = -0,5 \text{ A}$$

Masukan Pers Nilai I_1 & I_2 ke Pers 1

$$I_3 = I_1 + I_2$$

$$I_3 = (-0,5) + (-0,5)$$


$$I_3 = -0,5 - 0,5$$

$$I_3 = -1 \text{ A}$$

2.) Perhatikan Gambar rangkaian Multisimpal dibawah ini! Bagaimana arus mengalir pada Setiap Simpal?

Jelaskan bagaimana arus bisa mengalir pada kumparan? Gambarkan arah arus pada kumparan tersebut! Jika medan magnet 20 tesla, kecepatan gerakan kawat 10 m/s, jauh gerakan kawat (l) = 15m, dan hambatan yang terpasang 10 ohm. Berapa besarnya arus dalam kumparan tersebut?

Jawab.

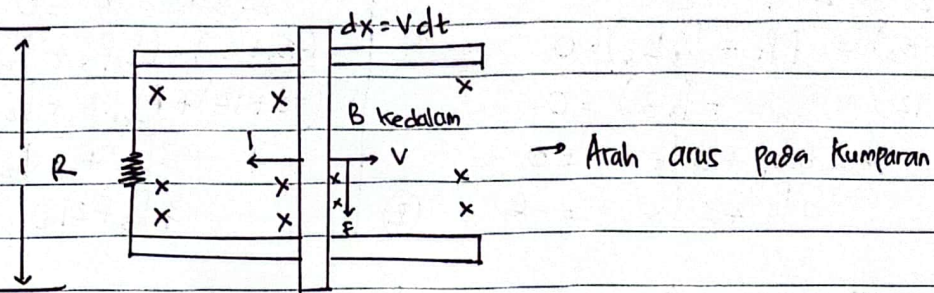

diketahui : $B = 20 \text{ T}$ $d = 15 \text{ m}$ (L)

$v = 10 \text{ m/s}$ $R = 10 \Omega$

ditanya : $I = \dots ?$

Jawab.

mencari nilai $\mathcal{E}$

$$\mathcal{E} = BLv$$

$$\mathcal{E} = (20)(15)(10)$$

$$\mathcal{E} = 3000 \text{ Volt}$$

Maka nilai arus I


$$I = \frac{\mathcal{E}}{R}$$

$$I = \frac{3000}{10}$$

$$I = 300 \text{ A}$$

Jadi, arus yang diinduksi dalam kumparan tersebut adalah 300 A .

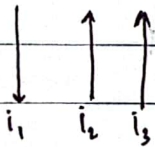4.) Gambarkan gaya-gaya yang dialami oleh masing-masing kawat berikut ini, jika arus i dan jarak sama besar, kemana arah gerakan kawat, 1, 2 dan 3?



Jawab.

